

الاسم.....	اللقب.....	الرقم .....	اختبار كتابي عدد 2 المادة تربية تكنولوجية	المدرسة الإعدادية 20 مارس المرنافية الأستاذ الهادي العبيدي 2011-2010
.....	.....	.....	التوقيت 30 دق 8أساسي	التاريخ .....

### التمرين الأول

1- (ضع العلامة X أمام الإجابة المناسبة)  
للحماية المستعمل من الصدمات الكهربائية نستعمل (2)

- صهيره
- سلك أرضي
- قاطع ألي
- قاطع فارقي

2- أربط بما يناسب (1)

\* متقبل

\* مصدر تغذية - القاطع الآلي

\* عنصر تحكم

\* عنصر حماية

3- متى يفتح القاطع الآلي الدارة الكهربائية؟ (4)

.....

.....

4- لماذا تجهز الأجهزة الكهربائية ذات الهياكل المعدنية بسلك أرضي؟ (2)

.....

### التمرين الثاني (3)

الاسم	الرمز
قطاع آلي	
قطاع فارقي	




التمرين الثالث(3)

المتقبل	الطاقة التي يتقبلها	الطاقة التي يولدها
		
		
		

التمرين الرابع(5)

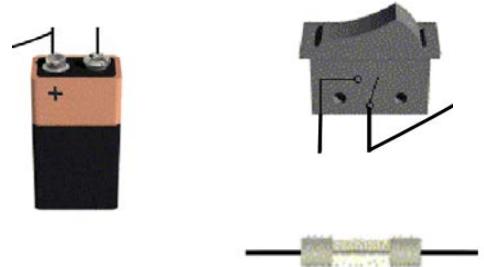مستعملاً أدوات الهندسة أنجز رسمياً مقناً لدارة كهربائية تتكون من العناصر التالية



A large grid of yellow squares, approximately 20 columns by 20 rows, intended for drawing the completed electrical circuit diagram.

