

السنة الدراسية: 2010 / 2011  
القسم : 8  
الاسم .....  
العدد : ..... / 20

فرش مراقبة عدد 2 في  
مادة  
ال التربية التقنية


المدرسة الابتدائية الحمامة  
بماطر

الأستاذ : مروان الزعفوري


إسم التلميذ و  
لقبه: .....  
الرقة: .....

التمرين 1: اية في جهاز تامة

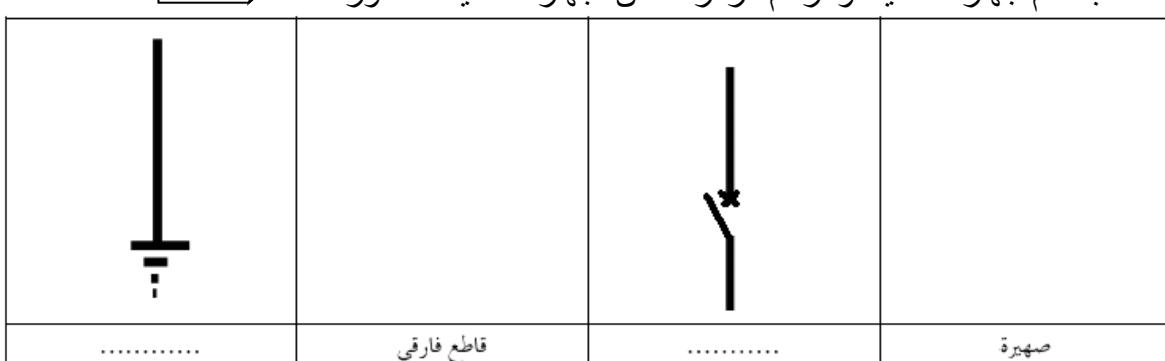التمرين عدد 1: .....  
أكتب اسم جهاز الحماية أو أرسم الرمز المقنن لجهاز الحماية المذكور؟



صهيره

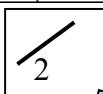

التمرين عدد 2: .....  
التمرين عدد 2: .....  
أعتمد على الرسم الجانبي اذكر اسم عنصر الحماية و خصائصه الكهربائية؟


اسم عنصر الحماية: ..... -

خصائصه الكهربائية: ..... -

جهد الاستعمال= ..... -

تيار الاستعمال= ..... -

التيار الفارقي = ..... -

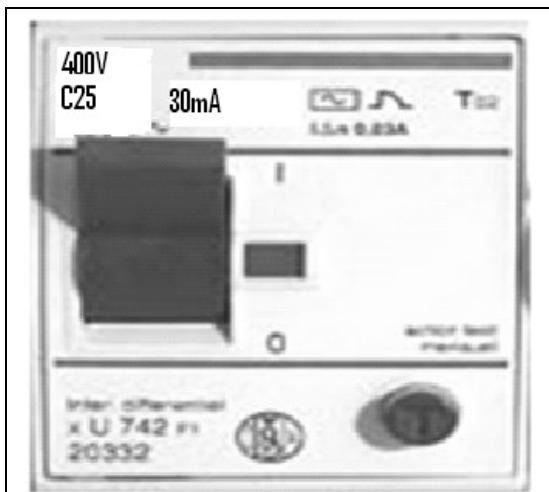

التمرين عدد 3: .....  
أربط كل حالة بعنصر الحماية الخاص بها

السلك الأرضي



الصهيره

القطاع الآلي




القطاع الفارقي




## المهمة قول في مهاراتك ذبي

### التمرين 4 دد:

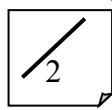

أضع علامة في الخانة المناسبة للجواب الصحيح؟

	يستعمل الفولطметр لقياس شدة التيار الكهربائي
	يستعمل الفولطметр لقياس جهد التيار الكهربائي
	يركب الأوميير متر بالتواءزي مع مصدر التغذية
	يركب الأوميير متر بالتسلاسل مع عناصر الدارة

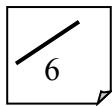

### التمرين 5 دد:

أكمل تعمير الجدول التالي من خلال ما درست من معلومات؟

الرمز	الطاقة المولدة	الطاقة المتقبلة	الجهاز
			مصباح كهربائي
			محرك كهربائي
			الجرس
			قفل كهربائي

### التمرين 6 دد:



أكمل تعمير الجدول التالي.

اسم الجهاز	رمزه	كيف يركب	وظيفته
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

### التمرين 7 دد:



أرسم رسمًا بيانيًا مقنناً لدارة كهربائية تحتوي على: - عمود جاف - قاطعة - صهيره - محرك - أوميير متر

