

التاريخ : 2012/ 02 / 09

المدة : 30 دقيقة

اختبار كتابي 2 حد  
المادة: التربية التكنولوجية

المدرسة الإعدادية بالمعمورة  
الأستاذ : حاتم بن اللطيف

الاسم : ..... اللقب : ..... الرقم : ..... القسم : 8 أساسي...

20 /

تمرين عدد 1 :

أضع علامة ( X ) أمام الإجابة الصحيحة (إجابة واحدة صحيحة).

4,5 /

1- عند استعمال الأمبير متر بالأخذ بجميع احتياطات الحماية نبدأ باختيار العيار :

☐ الأكبر و الأقرب ☐ الأقرب ☐ الأكبر ☐ غير محدد

2- حدّد الإعدادات المناسبة للملتيميتر إذا أردنا مراقبة قيمة التوتر الكهربائي لبطارية 24V :

☐ استعمال الأقطاب V و com مع العيار 600V

☐ استعمال الأقطاب V و com مع العيار 200V

☐ استعمال الأقطاب V و com مع العيار 20V

☐ استعمال الأقطاب V و com مع العيار 2 V

3- لقيس التوتر الكهربائي بين قطبي المصباح يركّب الفولطمتر :

☐ بالتوازي مع مصدر التغذية

☐ بالتوازي مع المصباح دون غلق القاطع

☐ بالتوازي مع المصباح بعد فصله عن الدارة

☐ بالتوازي مع المصباح بعد غلق القاطع

تمرين عدد 2 :

أ - حدّد وظيفة المحرك الكهربائي في الدارة.

3 /

ب - أرسم الرموز المقتنة للمتقبلات التالية مستعينا بالأدوات الهندسية

عنصر التقبّل	جرس كهربائي	محرك كهربائي	قفل آلي
الرمز المقتن			
أمثلة استعمال	.....- .....-	.....- .....-	.....- .....-

5,25 /

ج - أكمل الجدول التالي بما يناسب.

المقدار الفيزيائي	رمز المقدار	رمز الوحدة	اسم الوحدة	رمز جهاز القياس	اسم جهاز القياس
شدة التيار الكهربائي					
التوتر الكهربائي					

5 /

تمرين عدد 3 :

أ - أذكر تعريف الرسم التقني.

2,25 /

